

# Introdução ao VHDL

*Ricardo Kerchbaumer*

## 1 O que é VHDL?

A sigla VHDL representa "*VHSIC Hardware Description Language*", que pode ser traduzido como "Linguagem de Descrição de Hardware para Circuitos Integrados de Muito Alta Velocidade". A VHDL é uma linguagem de descrição de hardware que tem suas raízes no desenvolvimento de circuitos integrados, mas também é amplamente usada em dispositivos lógico reconfiguráveis. Vamos explorar os elementos-chave que compõem o significado da VHDL:

- **Linguagem de Descrição de Hardware:** A VHDL é uma linguagem de programação de alto nível usada para descrever o comportamento e a estrutura de sistemas digitais. Ao contrário de linguagens de programação tradicionais, como C++ ou Java, que descrevem a lógica de software, a VHDL é usada para representar sistemas físicos e digitais.

- **Circuitos Integrados de Muito Alta Velocidade (VHSIC):** A VHDL foi originalmente desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para atender às necessidades de projetar circuitos integrados de alto desempenho, conhecidos como VHSIC. No entanto, sua utilidade se expandiu além da indústria de circuitos integrados, tornando-se uma ferramenta valiosa em diversas áreas.

- **Descrição de Hardware:** A VHDL permite aos engenheiros descrever o comportamento e a estrutura de sistemas digitais, desde portas lógicas simples até sistemas complexos e sistemas embarcados. Isso é feito por meio de uma série de abstrações e construções de alto nível que permitem a **modelagem e simulação** de sistemas digitais de forma eficiente.

## 2 Ambiente de Desenvolvimento

### 2.1 Ferramentas de Design VHDL

Ao entrar no mundo da linguagem VHDL, é importante ter conhecimento sobre as ferramentas de design disponíveis para ajudar na criação, simulação, síntese e implementação de sistemas digitais. Neste capítulo, abordaremos as principais ferramentas de design VHDL que são amplamente utilizadas na indústria e no ambiente acadêmico.

#### 2.1.1 Ferramentas de Design VHDL Comuns

Existem várias ferramentas de design VHDL disponíveis, cada uma com suas características e vantagens. Abaixo estão algumas das ferramentas mais comuns:

- **Xilinx Vivado:** O Vivado é uma suíte de ferramentas de design VHDL desenvolvida pela Xilinx. É amplamente utilizado para projetar sistemas digitais em dispositivos da Xilinx, como FPGAs e SoCs (System on Chip). Ele oferece um ambiente completo que inclui síntese, simulação, implementação e depuração.

- **Altera Quartus:** Quartus é a suíte de ferramentas VHDL da Altera (agora parte da Intel). Ele é usado para projetar sistemas digitais em dispositivos FPGA da Altera. A suíte oferece recursos semelhantes ao Vivado, incluindo síntese, simulação e implementação.

- **ModelSim:** ModelSim é uma ferramenta de simulação VHDL amplamente usada para verificar o funcionamento correto de projetos VHDL. Ela oferece uma plataforma de simulação robusta para depuração e teste de código VHDL.

- **Questa:** Questa também é uma ferramenta de simulação semelhante ao ModelSim, desenvolvida pela Siemens.

- **Synopsys Design Compiler:** Design Compiler é uma ferramenta de síntese de alto desempenho usada para traduzir código VHDL em descrições de hardware para implementação em circuitos integrados.

## 2.1.2 Configurando Seu Ambiente de Desenvolvimento

Antes de começar a escrever e projetar em VHDL, é importante configurar um ambiente de desenvolvimento adequado. Isso inclui a instalação da ferramenta de design VHDL de sua escolha, configurar as bibliotecas e definir opções de compilação. É importante salientar que a ferramenta escolhida deve ser compatível com o hardware utilizado.

## 3 Estrutura Básica de um Programa VHDL

Um programa VHDL é a base para a descrição de hardware digital. A estrutura básica de um programa VHDL inclui várias partes essenciais, como bibliotecas, entidades e arquiteturas. Vamos analisar cada uma delas em detalhes.

### 3.1 Bibliotecas

Bibliotecas são coleções de módulos e componentes reutilizáveis que podem ser importados em seu projeto VHDL. As bibliotecas fornecem acesso a uma variedade de funcionalidades prontas, como portas lógicas, registros e contadores. Para usar bibliotecas em seu programa VHDL, você deve declará-las no início do código usando a cláusula "library". Além disso, você pode usar a cláusula "use" para especificar quais módulos da biblioteca deseja incluir em seu projeto.

Exemplo de declaração de biblioteca:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; -- Biblioteca para tipos de dados lógicos
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; -- Biblioteca para operações aritméticas
```

### 3.2 Entidades

Entidades são descrições de interfaces de componentes que você deseja criar ou usar em seu projeto. Elas definem as portas de entrada e saída, bem como os tipos de dados que serão usados para interagir com o componente. Você pode pensar em entidades como "moldes" para seus componentes, descrevendo como eles se conectam ao resto do sistema.

Exemplo de declaração de entidade:

```
entity MeuComponente is
  Port (
    Entrada1 : in STD_LOGIC; -- Porta de entrada
    Saida1 : out STD_LOGIC -- Porta de saída
  );
end entity MeuComponente;
```

### 3.3 Arquiteturas

As arquiteturas são implementações específicas de entidades. Cada entidade pode ter várias arquiteturas diferentes que descrevem seu comportamento interno. Uma arquitetura é onde você escreve o código real que define como o componente funciona. Você pode usar uma ou mais arquiteturas para a mesma entidade, dependendo de diferentes implementações.


Exemplo de declaração de arquitetura:

```
architecture Comportamento1 of MeuComponente is begin
  -- Implementação do comportamento aqui
end architecture Comportamento1;
```
 
### 3.4 Estrutura do Bloco de Código VHDL

A estrutura geral de um bloco de código VHDL segue a seguinte ordem:

- Declaração de bibliotecas (library) e inclusão de módulos (use).
- Declaração da entidade (entity) com portas de entrada e saída.
- Declaração da arquitetura (architecture) para a entidade.
- Implementação do código dentro da arquitetura.
- Fim do código VHDL.



Essa estrutura básica permite que você descreva e implemente efetivamente componentes e sistemas digitais em VHDL. À medida que você avança no aprendizado da linguagem, aprimora suas habilidades de design e começa a criar sistemas mais complexos, essa estrutura básica se mantém, mas você preenche as arquiteturas com lógica específica para atender aos requisitos do seu projeto.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

entity MeuComponente is
  Port (
    Entrada1 : in STD_LOGIC;
    Saida1 : out STD_LOGIC
  );
end entity MeuComponente;

architecture Comportamento1 of MeuComponente is
begin
  -- Implementação do comportamento aqui
end architecture Comportamento1;
```

Vamos criar um exemplo simples de um componente que realiza a operação lógica AND em duas entradas. Primeiro, a declaração da biblioteca, seguida pela entidade e, por fim, a arquitetura:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity PortaAND2 is
  Port (
    Entrada1 : in STD_LOGIC;
    Entrada2 : in STD_LOGIC;
    Saida : out STD_LOGIC
  );
end entity PortaAND2;

architecture Comportamento of PortaAND2 is
begin
  -- Implementação da operação lógica AND
  Saida <= Entrada1 AND Entrada2;
end architecture Comportamento;
```

Neste exemplo:

- A biblioteca IEEE é declarada e a biblioteca STD\_LOGIC\_1164 é incluída para permitir o uso de tipos de dados lógicos.
- A entidade “PortaAND2” é definida com duas entradas (Entrada1 e Entrada2) e uma saída (Saida).
- A arquitetura “Comportamento” é declarada, e a implementação da operação lógica AND é fornecida. A saída “Saida” é definida como o resultado da operação lógica AND entre “Entrada1” e “Entrada2”.

Agora, vamos criar um exemplo de um componente que multiplica dois números inteiros sem sinal de 4 bits usando operações aritméticas em VHDL:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Multiplicador4Bits is
  Port (
    Entrada1 : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    Entrada2 : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    Saida : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
  );
end entity Multiplicador4Bits;

architecture Comportamento of Multiplicador4Bits is
begin
  -- Implementação da multiplicação
  Saida <= std_logic_vector(unsigned(Entrada1) * unsigned(Entrada2));
end architecture Comportamento;

```

Neste exemplo

- Além da biblioteca IEEE e STD\_LOGIC\_1164, a biblioteca IEEE.NUMERIC\_STD é incluída para permitir operações aritméticas.
- A entidade “Multiplicador4Bits” é definida com duas entradas de vetores de 4 bits (Entrada1 e Entrada2) e uma saída de vetor de 8 bits (Saida).
- A arquitetura “Comportamento” é declarada, e a implementação da multiplicação é fornecida usando operações aritméticas. Os valores de entrada são convertidos para números inteiros sem sinal, multiplicados, convertidos novamente para std\_logic\_vector e atribuídos à saída “Saida”.

Esses exemplos demonstram como criar entidades e arquiteturas em VHDL para componentes simples que realizam operações lógicas e aritméticas. A estrutura básica é mantida, mas o comportamento interno varia de acordo com o objetivo do componente.

## 4 Tipos de Dados em VHDL

Os tipos de dados em VHDL desempenham um papel fundamental na descrição de hardware digital e na manipulação de informações em sistemas digitais. Neste capítulo, exploraremos os tipos de dados mais comuns em VHDL, incluindo tipos escalares, tipos compostos e como criar tipos definidos pelo usuário.

### 4.1 Tipos de Dados Escalares

Os tipos de dados escalares em VHDL representam informações individuais, como bits ou números inteiros. Aqui estão alguns tipos de dados escalares comuns:

- **BIT**: O tipo BIT representa um valor lógico, sendo 0 para lógica baixa (0) e 1 para lógica alta (1).
- **INTEGER**: O tipo INTEGER é usado para representar números inteiros, geralmente dentro de um intervalo definido.

- **REAL:** O tipo REAL é usado para representar números de ponto flutuante de precisão simples (Normalmente não é utilizado para síntese).

Exemplos:

```
signal sinal_bit : BIT := '1'; -- Inicializando um sinal BIT com valor '1'.
signal contador : INTEGER := 0; -- Inicializando um contador com valor zero.
signal numero_real : REAL := 3.14; -- Inicializando um número real com 3.14.
```

## 4.2 Tipos de Dados Compostos

Os tipos de dados compostos em VHDL permitem agrupar vários valores escalares em uma única variável. Os tipos de dados compostos mais comuns são:

**STD\_LOGIC:** O tipo STD\_LOGIC é usado para representar valores lógicos, como BIT, mas com uma gama mais ampla de estados, como:

- 'U' (indefinido),
- 'X' (desconhecido),
- '0' (lógica baixa),
- '1' (lógica alta),
- 'Z' (alta impedância).

**O tipo STD\_LOGIC é amplamente utilizado como padrão para a interface de componentes.**

**STD\_LOGIC\_VECTOR:** O tipo STD\_LOGIC\_VECTOR é usado para criar vetores de valores lógicos, como por exemplo uma palavra de 8 bits.

**INTEGER\_VECTOR:** O tipo INTEGER\_VECTOR é semelhante ao STD\_LOGIC\_VECTOR, mas para números inteiros.

Exemplos:

```
signal vetor_logico : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); -- Vetor de 8 bits.
signal contador : INTEGER_VECTOR(0 to 9); -- Vetor de 10 números inteiros.
```

## 4.3 Tipos de Dados Definidos pelo Usuário

Você também pode criar tipos de dados definidos pelo usuário em VHDL para representar informações específicas do seu projeto. Isso é feito por meio do uso da palavra-chave `TYPE`. Por exemplo, se você estiver projetando um sistema que lida com cores, pode criar um tipo de dados personalizado para representar cores.

Exemplo:

```
-- Definindo um tipo de dados para representar cores RGB.
TYPE Cor_RGB IS RECORD
  Vermelho : INTEGER range 0 to 255;
  Verde    : INTEGER range 0 to 255;
  Azul     : INTEGER range 0 to 255;
END RECORD;
```

```
-- Declarando uma variável do tipo Cor_RGB.  
signal cor_de_fundo : Cor_RGB;
```

Neste exemplo, criamos um tipo de dados personalizado chamado “Cor\_RGB” que contém três campos inteiros para representar as componentes de cor vermelha, verde e azul. Você pode, então, declarar variáveis desse tipo e usá-las em seu código para representar cores.

## 4.4 Conversões de Tipo

Em VHDL, é possível converter entre diferentes tipos de dados. Por exemplo, você pode converter um valor `INTEGER` em um valor `STD\_LOGIC\_VECTOR` para representar números em formato binário.

Exemplo:

```
signal valor_inteiro : INTEGER := 7;  
signal valor_binario : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);  
  
-- Convertendo um valor inteiro em um vetor lógico.  
valor_binario <= std_logic_vector(to_unsigned(valor_inteiro, valor_binario'length));
```

Neste exemplo, convertemos o valor inteiro 7 em um vetor lógico de 3 bits.

Entender e usar os tipos de dados corretos é crucial ao programar em VHDL, pois eles determinam como as informações são representadas e manipuladas em sistemas digitais. Isso é essencial para criar descrições de hardware precisas e eficazes.

## 5 Processos em VHDL

Processos em VHDL desempenham um papel fundamental na definição do comportamento de circuitos digitais. Eles permitem que você descreva como os sinais evoluem ao longo do tempo, criando a lógica e a sequência de operações em seu design.

Neste capítulo, exploraremos em detalhes o conceito de processos em VHDL, como criá-los e exemplos de sua aplicação.

### 5.1 O Que é um Processo em VHDL?

Em VHDL, um processo é um bloco de código que descreve a evolução de sinais em um circuito digital. Um processo é uma parte essencial de qualquer descrição de hardware em VHDL e é usado para modelar a lógica combinacional e sequencial em sistemas digitais.

#### 5.1.1 Criando um Processo em VHDL

Para criar um processo em VHDL, você usa a palavra-chave “PROCESS” seguida de um conjunto de declarações entre as palavras-chave “BEGIN” e “END PROCESS”.

Um processo pode ser sensível a mudanças em sinais específicos, o que significa que ele será executado quando esses sinais mudarem de valor. Isso é controlado pela lista de sensibilidade.

Exemplo de criação de um processo sensível a mudanças em sinais de entrada:

```
process (EntradaA, EntradaB)
begin
  -- Lógica do processo aqui
  Saida <= EntradaA AND EntradaB;
end process;
```

Neste exemplo, o processo é sensível a mudanças nos sinais EntradaA e EntradaB. Sempre que um desses sinais muda de valor, o processo é executado, atualizando a saída Saida com o resultado da operação AND.

### 5.1.2 Sensibilidade e Temporização

Em VHDL, a sensibilidade é uma propriedade que determina quando um processo é acionado. A sensibilidade é especificada na cláusula SENSITIVITY LIST ao criar um processo. Além da sensibilidade, os processos também podem ser temporizados usando a cláusula WAIT para controlar atrasos na execução. (NÃO SINTETIZAVEL)

Exemplo de processo:

```
process (Clk, Reset)
begin
  if Reset = '1' then
    -- Reinicialização do circuito
    Saida <= '0';
  elsif rising_edge(Clk) then
    -- Lógica baseada na borda de subida do clock
    Saida <= EntradaA AND EntradaB;
  end if;
end process;
```

Neste exemplo, o processo é sensível aos sinais “Clk” e “Reset”. A cláusula “rising\_edge(Clk)” garante que o processo só seja executado na borda de subida do sinal de clock, criando uma temporização precisa.

### 5.1.3 Exemplos de Processos em VHDL

Aqui estão alguns exemplos adicionais de como os processos podem ser usados em VHDL:

- Multiplexador de 2 para 1:

```
process (Selecao, DadoA, DadoB)
begin
  if Selecao = '0' then
    Saida <= DadoA;
  else
    Saida <= DadoB;
  end if;
end process;
```



- Contador de 4 bits:

```


library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity main is
  Port ( Reset : in  STD_LOGIC;
        CLK : in  STD_LOGIC;
        Saida : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
  );
end main;

architecture Behavioral of main is
begin
  process (Clk, Reset)
    variable Contagem : INTEGER range 0 to 15 := 0;
  begin
    if Reset = '1' then
      Contagem := 0;
    elsif rising_edge(Clk) then
      if Contagem = 15 then
        Contagem := 0;
      else
        Contagem := Contagem + 1;
      end if;
    end if;
    Saida <= std_logic_vector(to_unsigned(Contagem, Saida'length));
  end process;
end Behavioral;

```

 A figura a seguir mostra como o sintetizador interpretou o código VHDL deste exemplo:



Esses exemplos ilustram como os processos são usados para descrever o comportamento de sistemas digitais em VHDL. Eles permitem que você modele a lógica e a sequência de operações de maneira precisa e eficaz.

## 6 Atribuições em VHDL

A atribuição é uma operação fundamental em VHDL, que permite a você definir o valor de um sinal ou variável. Em VHDL, existem dois tipos principais de atribuição: atribuição de sinal (<=) e

atribuição de variável (:=). Vamos explorar essas atribuições em detalhes e fornecer exemplos de como usá-las.

Porém, antes é necessário explicar o que são sinais e variáveis. Em VHDL, sinais e variáveis são duas formas de armazenar dados, mas possuem diferenças importantes em termos de comportamento e aplicação. Vamos explorar as diferenças entre eles e quando é apropriado usar cada um:

### **Sinais:**

**Comportamento síncrono:** Sinais em VHDL refletem o valor atual de uma variável somente após a conclusão do ciclo de simulação atual. Isso significa que as alterações em um sinal só se tornam visíveis no próximo ciclo de simulação.

**Concorrente:** Sinais são usados principalmente em processos concorrentes (como em processos em que a sensibilidade é apenas à mudança de valores de sinais), e eles são mais adequados para modelar a interconexão entre componentes em um design.

### **Variáveis:**

**Comportamento assíncrono:** Variáveis em VHDL refletem o valor atual imediatamente após a conclusão da atribuição. Isso significa que as alterações em uma variável são imediatamente visíveis na próxima instrução.

**Local para processos:** Variáveis são mais adequadas para uso local em processos sequenciais, como para cálculos intermediários ou armazenamento temporário de valores. Elas são eficazes para manipulações de dados dentro de um único processo.

### **Quando usar cada um:**

Use sinais quando precisar representar a interconexão entre componentes em um design ou quando precisar refletir o comportamento síncrono de um sistema digital, como em processos concorrentes.

Use variáveis quando precisar de armazenamento temporário de dados dentro de um único processo ou quando precisar refletir o comportamento assíncrono de atribuição de valores em um contexto sequencial.

Exemplos:

### **Exemplo de uso de sinal:**

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Contador_Ascendente is
  Port (
    Clock: in STD_LOGIC;
    Reset: in STD_LOGIC;
    Contagem: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
  );
end Contador_Ascendente;
```

```

architecture Behavioral of Contador_Ascendente is
  signal Contador: unsigned(3 downto 0) := (others => '0');
begin
  process(Clock, Reset)
  begin
    if Reset = '1' then
      Contador <= (others => '0');
    elsif rising_edge(Clock) then
      Contador <= Contador + 1;
    end if;
  end process;


  Contagem <= std_logic_vector(Contador);
end Behavioral;

```

Neste exemplo, o sinal Contador é um sinal interno que armazena o valor do contador. Ele é inicializado com todos os bits em '0'. Durante cada borda de subida do sinal de clock, o valor do contador é incrementado em 1. Se o sinal de reset estiver em '1', o contador é reiniciado para '0000'.

Este exemplo mostra como usar sinais em VHDL para implementar um componente digital simples, como um contador crescente de 4 bits.

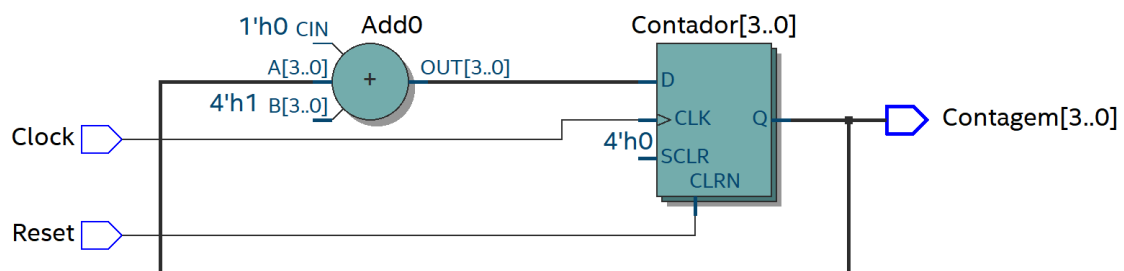O circuito correspondente a este código é:



### Exemplo de uso de variável:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Contador_Ascendente is
  Port (
    Clock: in STD_LOGIC;
    Reset: in STD_LOGIC;
    Limite: in UNSIGNED(3 downto 0);
    Contagem: out UNSIGNED(3 downto 0)
  );
end Contador_Ascendente;

architecture Behavioral of Contador_Ascendente is
  signal Counter: UNSIGNED(3 downto 0) := (others => '0');
begin
  process(Clock, Reset)

```

```


variable Temp: UNSIGNED(3 downto 0);
begin
  if Reset = '1' then
    Temp := (others => '0'); -- Reinicializa a variável temporária
  elsif rising_edge(Clock) then
    Temp := Counter + 1; -- Incrementa o contador
    if Temp > Limite then -- Verifica se o contador atingiu o limite
      Temp := (others => '0'); -- Reinicializa o contador se o limite for atingido
    end if;
  end if;
  Counter <= Temp; -- Atualiza o contador
end process;

Contagem <= Counter; -- Atribui o valor do contador à saída
end Behavioral;

```

Neste exemplo, utilizamos uma variável temporária “Temp” dentro do processo para realizar a lógica de incremento do contador e verificação do limite. Se o sinal de reset estiver ativo, o contador é reinicializado para zero. A cada borda de subida do clock, o contador é incrementado. Se o valor do contador ultrapassar o limite especificado, ele é reinicializado para zero. O valor final do contador é então atribuído à saída Contagem.

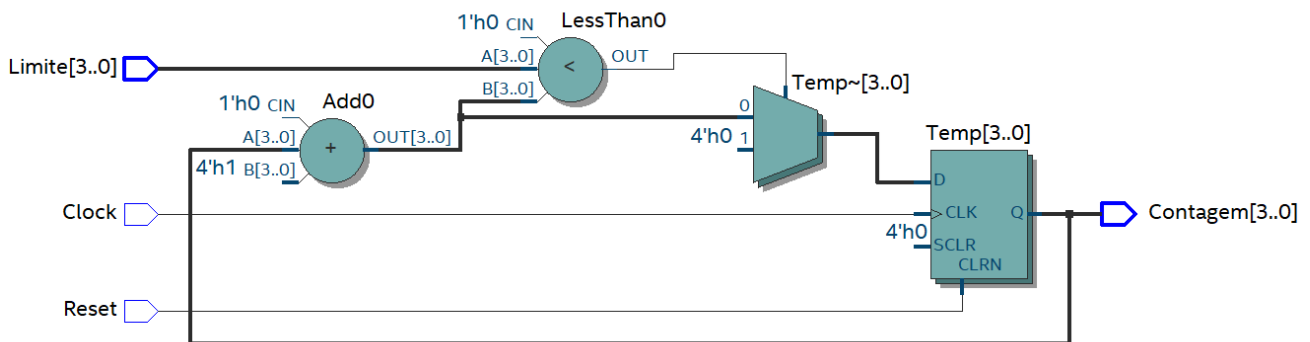O circuito correspondente a este código é:



## 6.1 Atribuição de Sinal (<=)

A atribuição de sinal ('<=') é usada para definir o valor de um sinal em VHDL. Ela é amplamente utilizada para atualizar o estado de sinais ou componentes em resposta a eventos ou em um processo. A atribuição de sinal é tipicamente usada dentro de processos e é sensível a mudanças nos sinais.

Exemplo de atribuição de sinal em um processo:

```

process (EntradaA, EntradaB)
begin
  -- Atualização do sinal de saída
  Saida <= EntradaA AND EntradaB;
end process;

```

Neste exemplo, o sinal “Saida” é atualizado com o resultado da operação lógica AND entre “EntradaA” e “EntradaB” sempre que ocorrer uma mudança em um dos sinais de entrada.

## 6.2 Atribuição de Variável (:=)

A atribuição de variável (:=) é usada para definir o valor de variáveis em VHDL. As variáveis são usadas para realizar cálculos intermediários dentro de processos ou funções. Ao contrário das atribuições de sinal, as atribuições de variável não são sensíveis a mudanças nos sinais.

Exemplo de atribuição de variável em um processo:

```
process (EntradaA, EntradaB)
  variable temp : STD_LOGIC;
begin
  -- Cálculo intermediário usando variável
  temp := EntradaA OR EntradaB;
  Saida <= temp AND NOT EntradaA;
end process;
```

Neste exemplo, a variável “temp” é usada para armazenar temporariamente o resultado da operação lógica OR entre “EntradaA” e “EntradaB”. Em seguida, a variável “temp” é usada em uma segunda operação, e o resultado é atribuído ao sinal “Saida”.

## 6.3 Resumo sobre Atribuições

- A atribuição de sinal (<=) é sensível a mudanças e geralmente é usada para atualizar o estado de sinais em resposta a eventos em sistemas digitais.
- A atribuição de variável (:=) é usada para cálculos intermediários dentro de processos ou funções. Variáveis são úteis quando você precisa armazenar temporariamente valores e realizar operações complexas.
- É importante observar que as atribuições de variável são restritas a processos ou funções locais, enquanto as atribuições de sinal podem afetar o estado global de sinais em todo o sistema.
- Certifique-se de entender as diferenças entre atribuições de sinal e atribuições de variável para usar a abordagem adequada em seu design em VHDL.

As atribuições são essenciais na descrição de hardware em VHDL, permitindo que você defina como os sinais e variáveis evoluem ao longo do tempo, garantindo que seu design funcione corretamente.

## 7 Operadores em VHDL

Os operadores em VHDL desempenham um papel crucial na realização de operações em sinais e variáveis. VHDL oferece uma ampla gama de operadores que podem ser usados para realizar

cálculos, comparações e manipulações de dados em sistemas digitais. Neste capítulo, exploraremos vários tipos de operadores em VHDL, com exemplos de como eles são usados.

## 7.1 Operadores Aritméticos

Operadores aritméticos em VHDL são usados para realizar cálculos matemáticos em sinais e variáveis. Alguns dos operadores aritméticos comuns incluem:

- + (adição): Realiza a adição de dois valores.
- - (subtração): Realiza a subtração de dois valores.
- \*(multiplicação): Realiza a multiplicação de dois valores.
- / (divisão): Realiza a divisão de dois valores.
- MOD (módulo): Calcula o restante da divisão entre dois valores.

Exemplo de uso de operadores aritméticos:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity main is
  Port (
    A, B: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
    Resultado1, Resultado2, Resultado3, Resultado4, Resultado5: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
  );
end main;

architecture Behavioral of main is
  signal TempA, TempB : INTEGER;
  signal Temp1, Temp2, Temp3, Temp4, Temp5 : INTEGER;
begin
  process (A, B)
  begin
    TempA <= to_integer(unsigned(A));
    TempB <= to_integer(unsigned(B));

    Temp1 <= TempA + TempB; -- Adição
    Temp2 <= TempA - TempB; -- Subtração
    Temp3 <= TempA * TempB; -- Multiplicação

    -- Verifica se o divisor é zero antes de fazer a divisão e o módulo
    if TempB /= 0 then
      Temp4 <= TempA / TempB; -- Divisão
      Temp5 <= TempA mod TempB; -- Módulo
    else
      Temp4 <= 0; -- Define 0 se o divisor for zero
      Temp5 <= 0; -- Define 0 se o divisor for zero
    end if;

    -- Converte os resultados para std_logic_vector
    Resultado1 <= std_logic_vector(to_unsigned(Temp1, 8));
    Resultado2 <= std_logic_vector(to_unsigned(Temp2, 8));
    Resultado3 <= std_logic_vector(to_unsigned(Temp3, 8));
```

```
Resultado4 <= std_logic_vector(to_unsigned(Temp4, 8));
Resultado5 <= std_logic_vector(to_unsigned(Temp5, 8));
end process;
end Behavioral;
```

## 7.2 Operadores Lógicos

Operadores lógicos em VHDL são usados para realizar operações de lógica booleana em sinais e variáveis. Alguns dos operadores lógicos comuns incluem:

- AND (E lógico): Realiza a operação lógica "E" entre dois valores.
- OR (OU lógico): Realiza a operação lógica "OU" entre dois valores.
- NOT (NÃO lógico): Inverte o valor de um sinal.
- NAND (NÃO E lógico): Realiza a operação lógica "NÃO E" entre dois valores.
- NOR (NÃO OU lógico): Realiza a operação lógica "NÃO OU" entre dois valores.
- XOR (OU exclusivo lógico): Realiza a operação lógica "OU exclusivo" entre dois valores.

Exemplo de uso de operadores lógicos:

```
signal A, B, Resultado : STD_LOGIC;
Resultado <= A AND B; -- E lógico
Resultado <= A OR B; -- OU lógico
Resultado <= NOT A; -- NÃO lógico
Resultado <= A NAND B; -- NÃO E lógico
Resultado <= A NOR B; -- NÃO OU lógico
Resultado <= A XOR B; -- OU exclusivo lógico
```

## 7.3 Operadores de Comparação

Operadores de comparação em VHDL são usados para comparar valores e gerar resultados booleanos. Alguns dos operadores de comparação comuns incluem:

- = (igual a): Verifica se dois valores são iguais.
- /= (diferente de): Verifica se dois valores são diferentes.
- < (menor que): Verifica se um valor é menor que outro.
- > (maior que): Verifica se um valor é maior que outro.
- <= (menor ou igual a): Verifica se um valor é menor ou igual a outro.
- >= (maior ou igual a): Verifica se um valor é maior ou igual a outro.

Exemplo de uso de operadores de comparação:

```
signal A, B : INTEGER;
Resultado1 <= (A = B); -- Verifica se A é igual a B
Resultado2 <= (A < B); -- Verifica se A é menor que B
Resultado3 <= (A > B); -- Verifica se A é maior que B
Resultado4 <= (A /= B); -- Verifica se A é diferente de B
```

## 7.4 Outros Operadores

Além dos operadores mencionados, VHDL oferece uma variedade de outros operadores, como:

- Concatenação de vetores: Usado para unir dois vetores em um único vetor.
- Deslocamento e rotação: Usados para deslocar e rotacionar valores em vetores.
- Conversão de tipo: Usado para converter valores entre tipos de dados diferentes.

### 7.4.1 Concatenação de Vetores:

A concatenação de vetores é uma operação fundamental em VHDL que permite unir dois vetores em um único vetor. Isso é útil quando você precisa criar um novo vetor combinando vários vetores menores. A sintaxe para concatenação de vetores em VHDL é o operador "&". Por exemplo:

```
vetor_concatenado <= vetor1 & vetor2;
```

Neste exemplo, vetor1 e vetor2 são concatenados em vetor\_concatenado, onde vetor1 é colocado primeiro seguido por vetor2.

### 7.4.2 Deslocamento e Rotação:

Deslocamento e rotação são operações que permitem mover os valores dentro de um vetor para a esquerda ou para a direita. Em VHDL, essas operações são realizadas usando as funções shift\_left, shift\_right, rotate\_left e rotate\_right, fornecidas pela biblioteca NUMERIC\_STD. Por exemplo:

```
vetor_deslocado <= shift_left(vetor_original, 2);  
vetor_rotacionado <= rotate_right(vetor_original, 1);
```

Nestes exemplos, vetor\_deslocado é obtido deslocando os valores de vetor\_original duas posições para a esquerda, enquanto vetor\_rotacionado é obtido rotacionando os valores de vetor\_original uma posição para a direita.

### 7.4.3 Conversão de Tipo:

A conversão de tipo em VHDL é usada para converter valores entre diferentes tipos de dados. Isso é útil quando você precisa operar com valores de tipos diferentes ou quando precisa atribuir um tipo de dado a uma variável de outro tipo. Existem várias funções de conversão de tipo em VHDL, como to\_integer, to\_unsigned, to\_signed, std\_logic\_vector, entre outras. Por exemplo:

```
variavel_integer := to_integer(vetor_std_logic_vector);  
vetor_std_logic_vector := std_logic_vector(variavel_integer);
```

Nestes exemplos, to\_integer é usado para converter um vetor de std\_logic\_vector em um valor inteiro, enquanto std\_logic\_vector é usado para converter um valor inteiro em um vetor de std\_logic\_vector.



Esses são conceitos fundamentais em VHDL que permitem manipular e operar com dados de maneira eficaz em projetos de hardware digital.

## 8 Estrutura de Controle IF/ELSE

A estrutura de controle IF/ELSE em VHDL segue uma sintaxe semelhante a muitas linguagens de programação:

```
IF condição THEN
  -- Bloco de código a ser executado se a condição for verdadeira
ELSIF outra_condição THEN
  -- Bloco de código a ser executado se a primeira condição for falsa e a segunda condição for verdadeira
ELSE
  -- Bloco de código a ser executado se nenhuma das condições anteriores for verdadeira
END IF;
```

- IF: Inicia a estrutura condicional.
- condição: Uma expressão lógica que é avaliada como verdadeira ('TRUE') ou falsa ('FALSE').
- THEN: Indica o início do bloco de código a ser executado se a condição for verdadeira.
- ELSIF: Permite testar condições adicionais se a primeira condição for falsa.
- ELSE: Define um bloco de código a ser executado se nenhuma das condições anteriores for verdadeira.
- END IF: Finaliza a estrutura de controle.

### 8.1 Exemplo de Estrutura de Controle IF/ELSE

Aqui está um exemplo simples que ilustra o uso da estrutura de controle IF/ELSE em VHDL. Suponha que você deseja decidir qual sinal de entrada deve ser selecionado com base em uma variável de controle:

```
signal EntradaA, EntradaB, Saida : STD_LOGIC;
variable Selecao : STD_LOGIC := '1'; -- Variável de controle

-- Estrutura de controle IF/ELSE
IF Selecao = '0' THEN
  Saida <= EntradaA; -- Selecionar EntradaA se Selecao for '0'
ELSE
  Saida <= EntradaB; -- Selecionar EntradaB se Selecao não for '0'
END IF;
```

### 8.2 Estrutura de Controle IF/ELSE Aninhada

Você pode aninhar estruturas de controle IF/ELSE para lidar com decisões complexas. Por exemplo, considere um caso em que você deseja escolher entre várias opções com base em uma variável de controle:

```
variable Controle : INTEGER := 2; -- Variável de controle

-- Estrutura de controle IF/ELSE aninhada
```

```

IF Controle = 1 THEN
  -- Opção 1
  Saida <= "001";
ELSIF Controle = 2 THEN
  -- Opção 2
  Saida <= "010";
ELSIF Controle = 3 THEN
  -- Opção 3
  Saida <= "100";
ELSE
  -- Opção padrão
  Saida <= "000";
END IF;

```

## 9 Loops FOR e WHILE

Em VHDL, os loops FOR e WHILE são usados para criar iterações e repetições de código. Eles são cruciais para realizar tarefas repetitivas, como inicializar “arrays”, gerar sequências ou realizar operações iterativas em sistemas digitais. Neste capítulo, exploraremos os loops FOR e WHILE em detalhes, juntamente com exemplos de como usá-los.

### 9.1 Loop FOR em VHDL

O loop FOR é usado para executar um bloco de código um número fixo de vezes. É especialmente útil quando você precisa repetir uma operação um número conhecido de vezes, como inicializar registros ou vetores. A estrutura básica de um loop FOR em VHDL é a seguinte:

```

for contador in início to fim loop
  -- Bloco de código a ser repetido
end loop;

```

- contador: Uma variável que atua como contador.
- início: O valor inicial do contador.
- fim: O valor final do contador.
- loop: Inicia o bloco de código a ser repetido.
- end loop: Finaliza o loop.

Exemplo de Loop FOR:

Suponha que você deseja inicializar um vetor de 4 bits com zeros usando um loop FOR:

```

signal vetor : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

for i in 0 to 3 loop
  vetor(i) <= '0'; -- Inicializa cada elemento com '0'
end loop;

```

Neste exemplo, o loop FOR executa quatro vezes (de 0 a 3) para inicializar cada elemento do vetor com o valor lógico '0'.

Um exemplo mais complexo é apresentado a seguir. Neste exemplo é implementado um detector de paridade.

O bit de paridade garante que o número total de uns na cadeia de caracteres seja par ou ímpar. Assim, existem duas variantes de bits de paridade: bit de paridade par e bit de paridade ímpar. No caso de paridade par, por exemplo, para um determinado conjunto de bits, os bits cujo valor é um são contados. Se essa contagem for ímpar, o valor do bit de paridade será definido como 1, tornando a contagem total de ocorrências de uns em todo o conjunto (incluindo o bit de paridade) um número par.

```


library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity paridade is
port( clk      : in std_logic;
      data     : in std_logic_vector(7 downto 0);
      bitParity : out std_logic);
end paridade;

architecture rtl of paridade is
begin
  process (clk)
    variable tmp : std_logic;
  begin
    if rising_edge(clk) then
      tmp := '0';
      for k in 0 to data'length-1 loop
        tmp := tmp xor data(k);
      end loop;
      bitParity <= tmp;
    end if;
  end process;
end rtl;

```

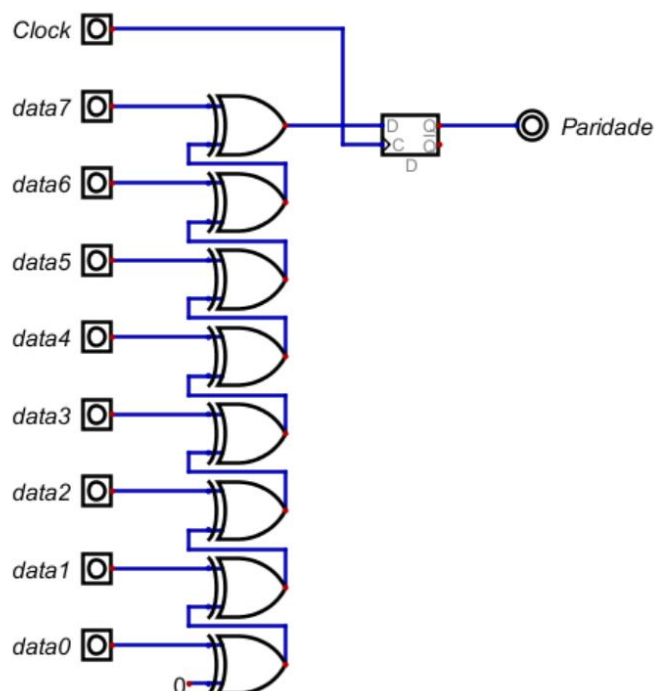O circuito resultante da síntese deste código é semelhante a figura a seguir:



## 9.2 Loop WHILE em VHDL

O loop WHILE é usado para repetir um bloco de código enquanto uma condição lógica for verdadeira. Ele é especialmente útil quando o número de repetições não é conhecido de antemão. A estrutura básica de um loop WHILE em VHDL é a seguinte:

```
while condição loop
  -- Bloco de código a ser repetido enquanto a condição for verdadeira
end loop;
```

- condição: Uma expressão lógica que determina se o loop deve continuar ou não.
- loop: Inicia o bloco de código a ser repetido.
- end loop: Finaliza o loop.

Por não ser possível na maioria dos casos determinar o número de vezes que o laço se repete o While é considerado um comando não sintetizável, utilizado principalmente para a simulação. Assim não nos aprofundaremos neste tópico.

## 10 Alguns exemplos de aplicação das estruturas de controle

Nesta seção será apresentados alguns exemplos que ilustram a utilização das estruturas de controle.


Exemplo 1: Multiplexador de 2 para 1

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

entity Multiplexador_2_para_1 is
  Port (
    Selecao : in STD_LOGIC;
    EntradaA : in STD_LOGIC;
    EntradaB : in STD_LOGIC;
    Saida : out STD_LOGIC
  );
end entity Multiplexador_2_para_1;

architecture Comportamento of Multiplexador_2_para_1 is
begin
  process (Selecao, EntradaA, EntradaB)
  begin
    if Selecao = '0' then
      Saida <= EntradaA;
    else
      Saida <= EntradaB;
    end if;
  end process;
end architecture Comportamento;
```

 O circuito sintetizado para este código é:



Neste exemplo, criamos um multiplexador de 2 para 1 em VHDL. O sinal de seleção (Selecao) determina qual das duas entradas (EntradaA ou EntradaB) é direcionada para a saída (Saida).

### Exemplo 2: Contador de Decrescente

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;


entity Contador_Decrescente is
  Port (
    Clock : in STD_LOGIC;
    Reset  : in STD_LOGIC;
    Contagem: out INTEGER range 0 to 15
  );
end entity Contador_Decrescente;

architecture Comportamento of Contador_Decrescente is
  signal Contador : INTEGER range 0 to 15 := 15;
begin
  process (Clock, Reset)
  begin
    if Reset = '1' then
      Contador <= 15;
    elsif rising_edge(Clock) then
      if Contador = 0 then
        Contador <= 15;
      else
        Contador <= Contador - 1;
      end if;
    end if;
  end process;

  Contagem <= Contador;
end architecture Comportamento;

```

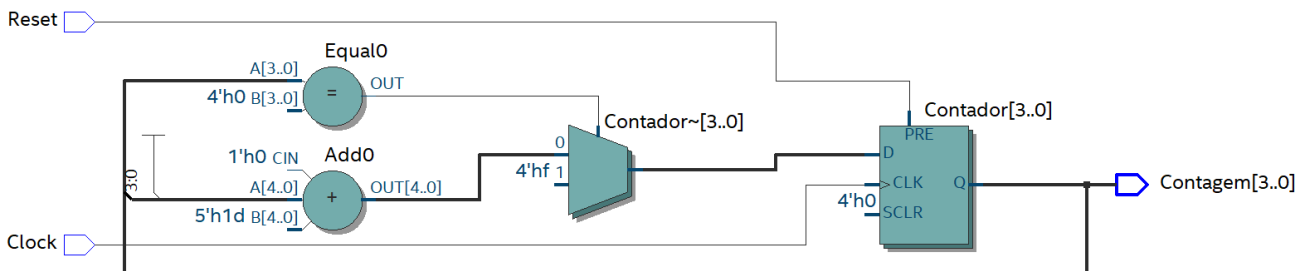O circuito sintetizado para este código é:



Neste exemplo, implementamos um contador decrescente que conta bordas de subida do sinal de clock (Clock) na faixa de 15 a 0. O contador é reinicializado quando o sinal de reset (Reset) é ativado.

## 11 Criação de Componentes e Bibliotecas em VHDL

A criação de componentes e bibliotecas em VHDL é uma técnica importante para a reutilização de código e o desenvolvimento de projetos maiores e mais complexos. Ela permite dividir o código em partes independentes e facilita a integração dessas partes em um projeto maior. Vamos explorar como criar componentes e bibliotecas em VHDL com exemplos práticos.

### 11.1 Criação de Componentes em VHDL

Componentes em VHDL são unidades independentes de descrição de hardware que podem ser reutilizadas em diferentes partes de um projeto. Eles são especialmente úteis para dividir um design em módulos menores e independentes. Aqui está um exemplo de como criar e usar um componente em VHDL:

#### Exemplo de Criação de Componente:

Suponha que você deseje criar um somador completo de 1 bit como um componente independente:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity full_adder is
  Port ( A : in STD_LOGIC;
        B : in STD_LOGIC;
        Cin : in STD_LOGIC;
        S : out STD_LOGIC;
        Cout : out STD_LOGIC);
end full_adder;

architecture gate_level of full_adder is
begin
  S <= A XOR B XOR Cin ;
  Cout <= (A AND B) OR (Cin AND A) OR (Cin AND B) ;
end gate_level;
```

Agora, você pode usar esse componente em um projeto maior.

Suponhamos que você está implementando um circuito somador de quatro bits. Para isso é possível utilizar o circuito somador do componente anterior quatro vezes, bastando apenas que se faça a interconexão correta dos sinais.

Para isso, a diretiva “componente” é inserida antes do “begin” da arquitetura, contendo a declaração das entradas e saídas do componente. E para realizar a conexão dos sinais é utilizada a diretiva “port map”, seguida dos nomes dos sinais.

O exemplo a seguir ilustra como utilizar este componente em outro projeto.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity full_adder is
  Port ( A : in STD_LOGIC;
        B : in STD_LOGIC;
        Cin : in STD_LOGIC;
        S : out STD_LOGIC;
        Cout : out STD_LOGIC);
end full_adder;

architecture gate_level of full_adder is
begin
  S <= A XOR B XOR Cin ;
  Cout <= (A AND B) OR (Cin AND A) OR (Cin AND B) ;
end gate_level;

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity four_bit_adder is
  Port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        Cin : in STD_LOGIC;
        S : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        Cout : out STD_LOGIC);
end four_bit_adder;

architecture Behavioral of four_bit_adder is
  component full_adder
    Port ( A : in STD_LOGIC;
          B : in STD_LOGIC;
          Cin : in STD_LOGIC;
          S : out STD_LOGIC;
          Cout : out STD_LOGIC);
  end component;

  signal c : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
begin
  FA0: full_adder port map (A => A(0), B => B(0), Cin => Cin, S => S(0), Cout => c(0));
  FA1: full_adder port map (A => A(1), B => B(1), Cin => c(0), S => S(1), Cout => c(1));
  FA2: full_adder port map (A => A(2), B => B(2), Cin => c(1), S => S(2), Cout => c(2));
  FA3: full_adder port map (A => A(3), B => B(3), Cin => c(2), S => S(3), Cout => Cout);
end Behavioral;
```

É importante destacar que agora o arquivo VHDL contém duas entidades, e para a correta compilação é necessário informar ao compilador qual a entidade principal (top level entity).

## 12 Sistemas Combinacionais e Sequenciais em VHDL

Sistemas digitais em VHDL podem ser classificados em duas categorias principais: sistemas combinacionais e sistemas sequenciais. Vamos explorar essas duas categorias e suas principais características.

### Sistemas Combinacionais em VHDL:

- Sistemas combinacionais em VHDL são projetados para realizar operações puramente lógicas, como adição, multiplicação, seleção de dados e outras funções que não envolvem memória ou estados anteriores.
- As saídas em sistemas combinacionais dependem exclusivamente das entradas em um determinado momento, sem considerar estados anteriores.
- Esses sistemas são descritos usando apenas lógica combinacional, não envolvendo flip-flops ou memória.
- Exemplos comuns de sistemas combinacionais incluem somadores, multiplexadores, decodificadores, comparadores, entre outros.

### Sistemas Sequenciais em VHDL:

- Sistemas sequenciais em VHDL são projetados para operações que envolvem memória e dependem não apenas das entradas atuais, mas também dos estados anteriores.
- Eles são frequentemente usados em aplicações que envolvem armazenamento de informações e controle de sequências de operações.
- Esses sistemas são descritos usando elementos de memória, como flip-flops e registradores, além de lógica combinacional.
- Exemplos comuns de sistemas sequenciais incluem contadores, máquinas de estados, registradores de deslocamento, entre outros.

### 12.1 Projeto de Circuitos Combinacionais em VHDL

Agora, vou fornecer um exemplo prático de projeto de um circuito combinacional em VHDL:

#### Exemplo: Somador de 1 Bit

O somador de 1 bit apresentado anteriormente é um circuito combinacional que adiciona dois bits de entrada (A e B), e uma entrada de resto carry-in (Cin) e produz a soma (S) e o carry-out (Cout) de acordo com a operação de soma binária.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity full_adder is
  Port ( A : in STD_LOGIC;
        B : in STD_LOGIC;
        Cin : in STD_LOGIC;
        S : out STD_LOGIC;
        Cout : out STD_LOGIC);
end full_adder;

architecture gate_level of full_adder is
```




```

begin
  S <= A XOR B XOR Cin ;
  Cout <= (A AND B) OR (Cin AND A) OR (Cin AND B) ;
end gate_level;

```

O circuito sintetizado é o seguinte:

 

É importante observar que foram utilizadas apenas operações lógicas, como AND, OR e XOR. Assim as saídas dependem apenas das entradas e nenhum elemento de memória é implementado.

## 12.2 Projeto de Circuitos Sequenciais em VHDL

Exemplo prático de projeto de um circuito sequencial em VHDL:

### Exemplo: Flip-Flop D em VHDL

Um flip-flop D é um dispositivo sequencial com um estado interno que armazena um bit e é controlado por um sinal de clock. Ele é frequentemente usado para armazenar informações em sistemas digitais. Aqui está como você pode projetar um flip-flop D em VHDL:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity FlipFlop_D is
  Port (
    D, Clock, Reset : in STD_LOGIC;
    Q : out STD_LOGIC
  );
end entity FlipFlop_D;

architecture Comportamento of FlipFlop_D is
  signal Estado_Interno : STD_LOGIC;
begin
  process (Clock, Reset)
  begin
    if Reset = '1' then
      Estado_Interno <= '0';
    elsif rising_edge(Clock) then

```


```

Estado_Interno <= D;
end if;
end process;

Q <= Estado_Interno;
end architecture Comportamento;

```

O circuito sintetizado é o seguinte:

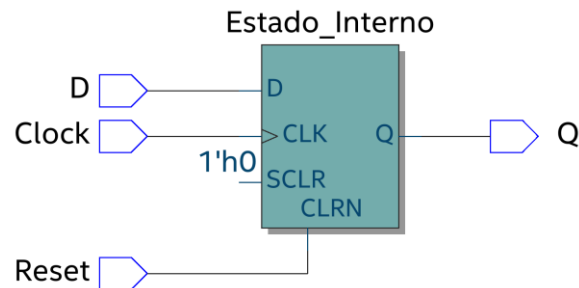

Neste exemplo, criamos um flip-flop D que é controlado por um sinal de clock e um sinal de reset. Ele armazena o valor de entrada D quando ocorre uma borda de subida do sinal de clock. Este é um exemplo de um sistema sequencial, pois a saída (Q) depende não apenas das entradas atuais (D, Clock, Reset) mas também do estado anterior do flip-flop.

## 12.3 Mais alguns exemplos de Sistemas Combinacionais em VHDL

### Exemplo 1: Decodificador de 3 para 8

Um decodificador de 3 para 8 converte uma entrada de 3 bits em uma saída de 8 bits, ativando apenas uma saída em função da combinação de bits de entrada. Este é um circuito combinacional simples. Abaixo está o código VHDL para um decodificador de 3 para 8:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Decodificador_3_para_8 is
  Port (
    Entrada: in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
    Saida: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
  );
end entity Decodificador_3_para_8;

architecture Comportamento of Decodificador_3_para_8 is
begin
  process (Entrada)
  begin
    case Entrada is
      when "000" =>
        Saida <= "00000001";
      when "001" =>
        Saida <= "00000010";
      when "010" =>
        Saida <= "00000100";
    end case;
  end process;
end architecture Comportamento;

```

```

when "011" =>
    Saida <= "00001000";
when "100" =>
    Saida <= "00010000";
when "101" =>
    Saida <= "00100000";
when "110" =>
    Saida <= "01000000";
when others =>
    Saida <= "10000000"; -- Saída padrão em caso de entrada inválida
end case;
end process;
end architecture Comportamento;

```

Neste exemplo, o decodificador recebe uma entrada de 3 bits (Entrada) e produz uma saída de 8 bits (Saida) com base na combinação dos bits de entrada.

### Exemplo 2: Multiplexador de 4 para 1

Um multiplexador de 4 para 1 seleciona um de quatro sinais de entrada com base em dois bits de controle. Abaixo está o código VHDL para um multiplexador de 4 para 1:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Multiplexador_4_para_1 is
    Port (
        Selecao: in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
        Entrada0, Entrada1, Entrada2, Entrada3: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        Saida: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
    );
end entity Multiplexador_4_para_1;

architecture Comportamento of Multiplexador_4_para_1 is
begin
    process (Selecao, Entrada0, Entrada1, Entrada2, Entrada3)
    begin
        case Selecao is
            when "00" =>
                Saida <= Entrada0;
            when "01" =>
                Saida <= Entrada1;
            when "10" =>
                Saida <= Entrada2;
            when others =>
                Saida <= Entrada3;
        end case;
    end process;
end architecture Comportamento;

```

Neste exemplo, o multiplexador seleciona uma das quatro entradas de 8 bits cada, com base nos bits de seleção e envia essa entrada como a saída.

Neste exemplo é possível observar a utilização do operador “case”, que não foi abordado, mas é importante no VHDL.

### Exemplo 3: Comparador de 4 Bits

Um comparador de 4 bits compara dois números de 4 bits e produz uma saída para indicar se eles são iguais ou qual é maior. Abaixo está o código VHDL para um comparador de 4 bits:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Comparador_4_Bits is
  Port (
    A, B: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    Iguais, MaiorA, MaiorB: out STD_LOGIC
  );
end entity Comparador_4_Bits;

architecture Comportamento of Comparador_4_Bits is
begin
  Iguais <= '1' when A = B else '0';
  MaiorA <= '1' when A > B else '0';
  MaiorB <= '1' when A < B else '0';
end architecture Comportamento;
```

Neste exemplo, o comparador de 4 bits recebe dois números de 4 bits (A e B) e produz três saídas para indicar se eles são iguais, se A é maior ou se B é maior.

Neste exemplo foi utilizando outro operador ainda não apresentado, o “when”.

Esses exemplos demonstram como projetar circuitos combinacionais em VHDL para realizar operações lógicas simples, como decodificação, multiplexação e comparação. Circuitos combinacionais são fundamentais em sistemas digitais e podem ser projetados em VHDL de forma eficaz.

## 12.4 Mais alguns exemplos de Sistemas Sequenciais em VHDL

### Exemplo 1: Contador Binário Síncrono de 3 Bits

Um contador binário síncrono de 3 bits é um circuito sequencial que conta de 0 a 7 em sequência. Aqui está o código VHDL para um contador binário de 3 bits:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Contador_Binario_3_Bits is
  Port (
    Clock, Reset: in STD_LOGIC;
    Contagem: out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0)
  );
end entity Contador_Binario_3_Bits;
```

```

architecture Comportamento of Contador_Binario_3_Bits is
    signal Contador: INTEGER range 0 to 7 := 0;
begin
    process (Clock, Reset)
    begin
        if Reset = '1' then
            Contador <= 0;
        elsif rising_edge(Clock) then
            if Contador = 7 then
                Contador <= 0;
            else
                Contador <= Contador + 1;
            end if;
        end if;
    end process;

    Contagem <= std_logic_vector(to_unsigned(contador, 3));
end architecture Comportamento;

```

Neste exemplo, o contador binário de 3 bits conta de 0 a 7 em sequência com base no sinal de clock e pode ser reiniciado com o sinal de reset.

### Exemplo 2: Máquina de Estados de Controle de Tráfego

Uma máquina de estados é um circuito sequencial que modela o comportamento sequencial de um sistema. Neste exemplo, criaremos uma máquina de estados simples para controlar o tráfego de carros em um cruzamento.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Controle_de_Trafego is
    Port (
        Clock: in STD_LOGIC;
        Sinal_Leste, Sinal_Oeste, Sinal_Norte, Sinal_Sul: out STD_LOGIC
    );
end entity Controle_de_Trafego;

architecture Comportamento of Controle_de_Trafego is
    type Estados is (Norte_Verde, Leste_Verde, Sul_Verde, Oeste_Verde);
    signal Estado_Atual, Proximo_Estado: Estados;
begin
    process (Clock, Estado_Atual)
    begin
        if rising_edge(Clock) then
            case Estado_Atual is
                when Norte_Verde =>
                    Proximo_Estado <= Leste_Verde;
                when Leste_Verde =>
                    Proximo_Estado <= Sul_Verde;
                when Sul_Verde =>
                    Proximo_Estado <= Oeste_Verde;
                when others =>
                    Proximo_Estado <= Norte_Verde;
            end case;
        end if;
    end process;
end architecture Comportamento;

```

```

    end case;
  end if;
end process;

Sinal_Leste <= '1' when Estado_Atual = Norte_Verde else '0';
Sinal_Oeste <= '1' when Estado_Atual = Leste_Verde else '0';
Sinal_Norte <= '1' when Estado_Atual = Sul_Verde else '0';
Sinal_Sul <= '1' when Estado_Atual = Oeste_Verde else '0';

process (Proximo_Estado)
begin
  Estado_Atual <= Proximo_Estado;
end process;
end architecture Comportamento;

```

Neste exemplo as saídas são acionadas sequencialmente conforme a máquina de estados vai passando de um estado para outro. Apesar de muito simples o exemplo ilustra a ideia de Máquina de Estados.


Neste exemplo também é possível observar a criação de um tipo de dados personalizado, com a utilização do comando “type”.

## 13 Conclusão

Este material é apenas uma breve introdução, a linguagem VHDL é muito mais ampla e complexa do que o demonstrado aqui. O VHDL possui várias características voltadas a simulação de sistemas digitais que não foram abordadas aqui. Assim, é importante que se busque materiais complementares para aprofundar cada um dos aspectos desta importante linguagem de descrição de hardware.

## 14 Exercícios

 - 1) Construa em VHDL um decodificador para display de 7 segmentos, a entrada deve ser um vetor de 4 bits e a saída deve ser um vetor com os 7 segmentos. O decodificador deve apresentar no display os números de 0 a 9 e as letras de A a F.
- 2) Construa utilizando VHDL, um circuito divisor de clock. A entrada deve ser um sinal de 50 MHz e a saída deve ser um sinal de 1 KHz. O sinal de saída deve ter razão cíclica de 50%.
- 3) Considerando o sinal da figura a seguir e os ruídos gerados na comutação das chaves construa usando linguagem VHDL um circuito de “debounce” para remover ruídos dos sinais de entrada.



O circuito deve alterar o sinal de saída apenas se o sinal de entrada permanecer estável do no mínimo 10 ms. Considere como entrada um sinal de dado a ser filtrado e um sinal de clock de 1 KHz. A saída é o sinal já sem ruído.

- 4) Construa em VHDL um circuito que tem como entradas três botões, “UP”, “DOWN” e “RESET” e como saída um sinal para display de 7 segmentos. O botão “UP” deve incrementar a contagem no display, limitada a “F”. O botão “DOWN” deve decrementar a contagem no display, limitada a “0”. R o botão “RESET” deve zerar a contagem no display. Devem ser utilizados os componentes dos exercícios anteriores, para dividir o clock, filtrar as entradas dos botões e apresentar o número no display.